

9.1


LM - shuntmotor.

9.1*

$$U_a = 240 \text{ V} - \text{konst.} ; R_a = 0,42 \Omega$$

$$\text{Belastning: } I_a = 35 \text{ A} ; n = 1475 \text{ rpm}$$

$$n_0 = ? ; P_o - \text{försummas}$$

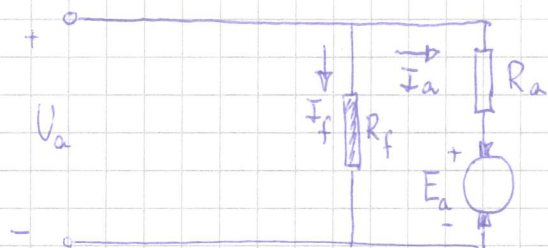

$$U_a = \text{konst} \rightarrow I_f = \text{konst} \rightarrow \phi = \text{konst}$$

$$E_a = k \omega \phi$$

$$E_a = U_a - R_a I_a = 240 - 0,42 \cdot 35 = 240 - 14,7 = 225,3 \text{ V}$$

$$225,3 = k \phi \omega$$

$$k \phi = \frac{225,3 \cdot 60}{2\pi \cdot 1475} = 1,46$$

Vid tomgång gäller att $E_o = U_o = 240 \text{ V}$

$$240 = k \phi \omega_o \Rightarrow \underline{n_o} = \frac{60 \cdot \omega_o}{2\pi} = \frac{60 \cdot 240}{2\pi \cdot 1,46} = \underline{1571 \text{ rpm}}$$

9.2

LM som i 9.1

9.2*

$$T = k \phi I_a$$

$$T_1 = k \phi \cdot 35$$

$$T_2 = \frac{1}{2} T_1 = k \phi I_{a2}$$

$$I_{a2} = \frac{1}{2} \cdot 35 = 17,5 \text{ A}$$


$$n_2 = ?$$

$$E_{a2} = 240 - 0,42 \cdot 17,5 = 232,65 \text{ V}$$


$$\left. \begin{array}{l} E_{a2} = k \phi \omega_2 \\ E_{a1} = k \phi \omega_1 \end{array} \right\}$$

$$\omega_2 = \frac{E_{a2}}{E_{a1}} \omega_1 \Rightarrow$$
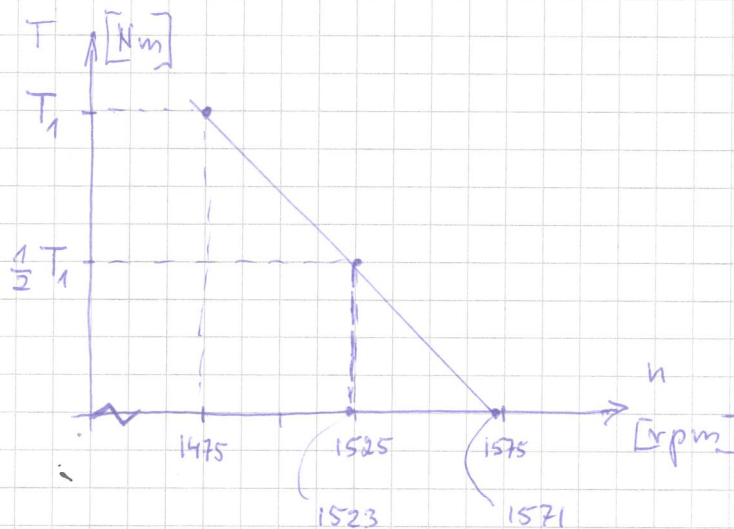
$$\Rightarrow \underline{\underline{n_2 = \frac{E_{a2}}{E_{a1}} n_1 = \frac{232,65}{225,3} \cdot 1475 = 1523 \text{ rpm}}}$$



9.3

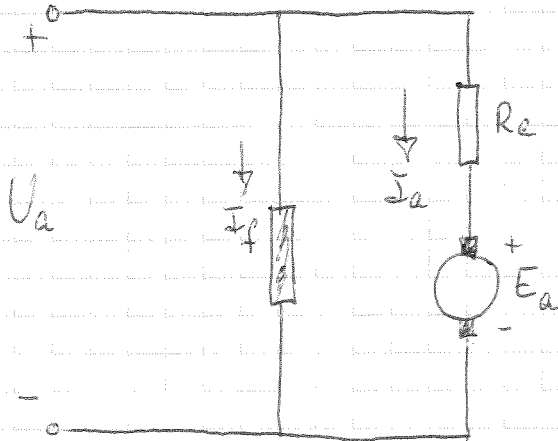

T - konst

$$U_a = 240 \text{ V} \quad R_{a1} = 0,6 \Omega$$

$$I_{a1} = 25 \text{ A} \quad n_1 = 1100 \text{ rpm}$$

$$I_{a2} = ? \quad n_2 = 900 \text{ rpm}$$

$$R_{a2} = ? \quad (R_{a2} = R_{a1} + R)$$

?

T = konst

$$U \rightarrow I_f \rightarrow \phi = \text{konst}$$

$$I_a = \text{konst}$$

$$I_{a1} = I_{a2} = I_a$$

$$E_{a1} = U_a - R_{a1} I_a = 240 - 0,6 \cdot 25 = 225 \text{ V}$$

$$E_{a1} = k \phi \omega_1$$

$$E_{a2} = k \phi \omega_2$$

$$E_{a2} = E_{a1} \frac{n_2}{n_1}$$

$$E_{a2} = 225 \cdot \frac{900}{1100} = 184,1 \text{ V}$$


$$E_{a2} = U_a - R_{a2} I_a \Rightarrow R_{a2} = \frac{U - E_{a2}}{I_a} = \frac{240 - 184,1}{25} = 2,24 \Omega$$

$$R = R_{a2} - R_{a1} = 1,64 \Omega$$

9.4

9.4*

Generatordrift:

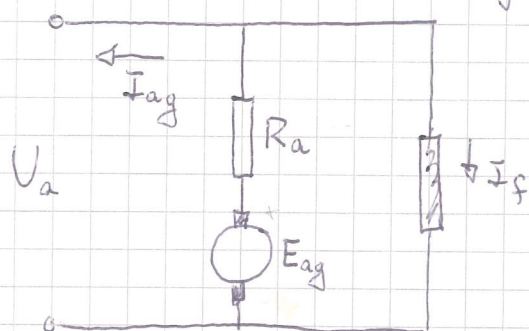

$$U_a = 220 \text{ V}$$

$$I_{ag} = 120 \text{ A} ; n_g = 950 \text{ rpm}$$


 I_f - försummas

$$E_{ag} = U_a + R_a I_{ag} = 220 + 120 R_a$$

$$E_{ag} = k \phi_g \cdot \omega_g = k \phi_g \frac{\pi \cdot 950}{30}$$

momentet utv. av maskinen verkar bromsande $\rightarrow$
 $\rightarrow$ riktat mot rotationen

Motordrift:

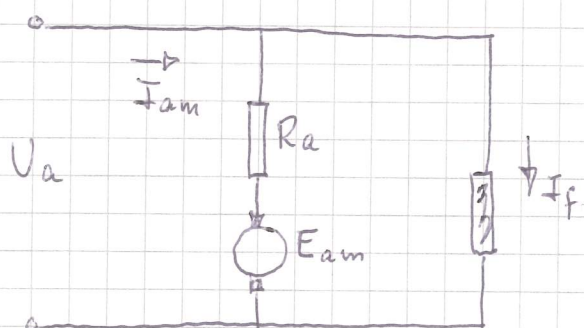

$$U_a = 220 \text{ V}$$

$$I_{am} = 10 \text{ A} ; n_m = 890 \text{ rpm}$$

$$E_{am} = U_a - R_a I_{am} = 220 - 10 R_a$$

$$E_{am} = k \phi_m \cdot \frac{\pi \cdot 890}{30}$$

men $U_a = \text{konst} \rightarrow I_f = \text{konst} \rightarrow \phi = \text{konst} \rightarrow \phi_g = \phi_m$


$$\frac{220 + 120 R_a}{220 - 10 R_a} = \frac{k \phi_g \cdot 950}{k \phi_m \cdot 890}$$

$$\underline{\underline{R_a = \frac{132}{1163} = 0,1135 \Omega}}}$$

9.5

LM - sep. magn.

9.5*

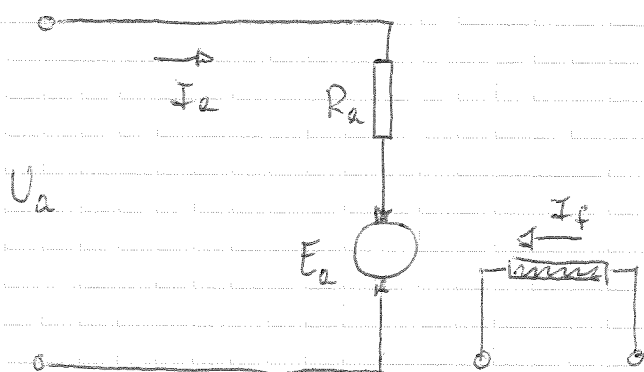

$$100 < U_a < 300 \text{ V}$$

$$1,2 < I_f < 2,0 \text{ A}$$

Belastung:

$$P \sim n^2 ; P = k_b n^2$$

$$U_a = 200 \text{ V} ; n = 800 \text{ rpm} ; I_a = 20 \text{ A} ; I_f = 1,5 \text{ A}$$

Alla förluster försummas $\Rightarrow R_a = 0 ; E_a = U_a$

$$a) ? \leq n \leq ?$$

$$b) ? \leq I_a \leq ?$$

$$P = E_a I_a = 200 \cdot 20 = 4000 \text{ W} \Rightarrow k_b = \frac{P}{n^2} = \frac{4000}{800^2} = \frac{1}{160}$$

$$E_a = k \omega \phi = k \phi \omega I_f ; 200 = k \phi \frac{2\pi \cdot 800}{60} \cdot 1,5$$

$$k \phi = \frac{200}{\frac{2\pi \cdot 800}{60} \cdot 1,5} = \frac{1}{6} \frac{60}{2\pi}$$

$$n = \frac{E_a}{k \phi \frac{2\pi}{60} \cdot I_f} = \frac{E_a}{\frac{1}{6} I_f} \quad [\text{rpm}]$$

$$n_{\min} = \frac{U_{a\min}}{\frac{1}{6} I_{f\max}} = \frac{100}{\frac{1}{6} \cdot 2} = 300 \text{ rpm}$$

$$P_{\min} = U_{a\min} \cdot I_{a\min}$$

$$P_{\min} = k_b n_{\min}^2$$

$$I_{a\min} = \frac{k_b n_{\min}^2}{U_{a\min}} = \frac{\frac{1}{160} \cdot 300^2}{100} = 5,63 \text{ A}$$

$$n_{\max} = \frac{U_{a\max}}{\frac{1}{6} I_{f\min}} = \frac{300}{\frac{1}{6} \cdot 1,2} = 1500 \text{ rpm}$$

9.5

9.5/2

$$P_{\max} = V_{\max} \cdot I_{\max}$$

$$P_{\max} = k_b \cdot n_{\max}^2$$

$$I_{\max} = \frac{\frac{1}{160} \cdot 1500^2}{300} = 46,88 \text{ A}$$

$$300 \leq n \leq 1500 \text{ rpm}$$

$$563 \leq I_a \leq 46,88 \text{ A}$$

9.6

$$I_{\max} = 40A$$

9.6*

$$I_{\max} = 40A$$

$$U_{\max} = 300V$$

$$P_{\max} = U_{\max} \cdot I_{\max} = 40 \cdot 300 = 12000W$$

$$P = k_b n^2 \quad ; \quad k_b = \frac{1}{160}$$

$$12000 = \frac{1}{160} n^2$$

$$n = \sqrt{160 \cdot 12000} \approx 1386 \text{ rpm}$$


$$300 \leq n \leq 1386 \text{ rpm}$$

$$5,63 \leq I_a \leq 40 \text{ A}$$

9.7

LM - seriemagn.

9.7

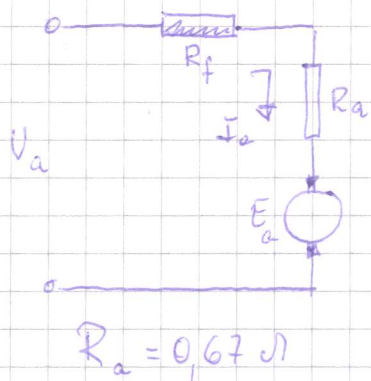Märkdats: $U_{an} = 240V$; $I_{an} = 36A$; $n_n = 1800 \text{ rpm}$ 

Märkdrift:

$$E_a = U_{an} - R_a I_{an} = 240 - 0,67 \cdot 36 = 215,9V$$

$$E_a = k \omega \phi = k_\phi \omega I_a$$

$$215,9 = k_\phi \frac{2\pi \cdot 1800}{60} \cdot 36 \quad 1)$$

a) Driftfall 1: $U_a = 240V$; $I_{a1} = 30A$; $n_1 = ?$

$$E_{a1} = 240 - 0,67 \cdot 30 = 220V$$

$$E_{a1} = k_\phi \omega_1 I_{a1} \Rightarrow 220 = k_\phi \frac{2\pi n_1}{60} \cdot 30 \quad 2)$$

$$\text{Av 1) och 2):} \quad \underline{\underline{n_1 = \frac{1800 \cdot 36 \cdot 220}{30 \cdot 215,9} \approx 2200 \text{ rpm}}}$$


b) c)

Driftfall 2:

$$T = k_\phi I_a = k_\phi I_a^2$$

$$\text{Belastning: } T = k_b n^2 \Rightarrow k_\phi I_a^2 = k_b n^2 \Rightarrow \underline{\underline{I_a = \alpha \cdot n}}$$
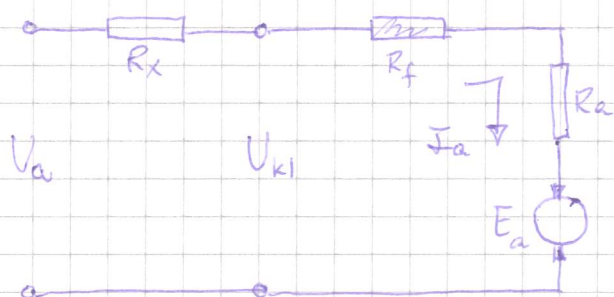
$$\text{Enl. driftfall 1: } 30 = \alpha \cdot \overset{(2200)}{n_1} \Rightarrow \alpha = \frac{3}{220}$$



$$n_2 = 1200 \text{ rpm}$$

$$I_{a2} = \alpha \cdot n_2 = \frac{3}{220} \cdot 1200 = 16,4A$$

$$\text{Enl. driftfall 1: } E_{a1} = k \omega_1 I_{a1} = k \frac{2\pi \cdot 2200}{60} \cdot 30 = 220V$$

$$E_{a2} = k \omega_2 I_{a2} = k \frac{2\pi \cdot 1200}{60} \cdot 16,4 = ?$$

 $\Rightarrow$

9.79.7/2

$$\frac{E_{a2}}{220} = \frac{1200 \cdot 16,4}{2200 \cdot 30,0}$$

$$E_{a2} = \frac{220 \cdot 1200 \cdot 16,4}{2200 \cdot 30} = 65,6 \text{ V}$$

$$E_{a2} = U_a - R I_{a2}$$

$$R = \frac{U_a - E_{a2}}{I_{a2}} = \frac{240 - 65,6}{16,4} = 10,63 \Omega$$

$$\underline{\underline{R_x = R - R_a = 10,63 - 0,67 = 9,96 \approx 10,0 \Omega}}$$

$$U_{K2} = U_a - R_x I_{a2} = 240 - 9,96 \cdot 16,4 = \underline{\underline{76,7 \text{ V}}}$$

$$U_{K2} = E_{a2} + R_a I_{a2} = 65,6 + 0,67 \cdot 16,4 = \underline{\underline{76,6 \text{ V}}}$$


9.8

Seriemotor (LM)

$$R_{s1} = 1 \Omega = R_f + R_a$$

$$U_a = 200 \text{ V} ; n_1 = 800 \text{ rpm} ; I_{a1} = 15 \text{ A}$$
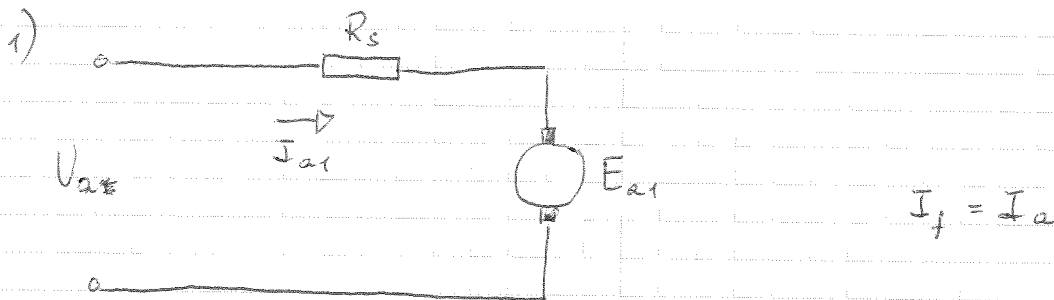
$$n_2 = ? \quad \text{da} \quad R_{s2} = R_{s1} + 5 = 6 \Omega ; I_{a2} = I_{a1} = I_a$$



$$E_{a1} = U_a - R_{s1} I_{a1} = 200 - 1 \cdot 15 = 185 \text{ V}$$

$$E_{a1} = k \cdot \omega_1 \cdot \phi_1 = k \phi \omega_1 I_{a1}$$

$$185 = k \phi \cdot \frac{2\pi \cdot 800}{60} \cdot 15 \Rightarrow k \phi = \frac{185 \cdot 60}{2\pi \cdot 800 \cdot 15} = \frac{15,42 \cdot 10^{-3}}{2\pi}$$

2) $E_{a2} = 200 - 6 \cdot 15 = 110 \text{ V}$


$$E_{a2} = k \phi \omega_2 I_{a2} = k \phi \frac{2\pi n_2}{60} I_{a2} = 110$$

$$\underline{n_2 = \frac{110 \cdot 60}{15 \cdot 2\pi} \cdot \frac{2\pi}{60 \cdot \frac{15,42 \cdot 10^{-3}}{2\pi}} \approx 476 \text{ rpm}}$$

g.g

LM - shuntmagn.

utbromsning - LM som generator

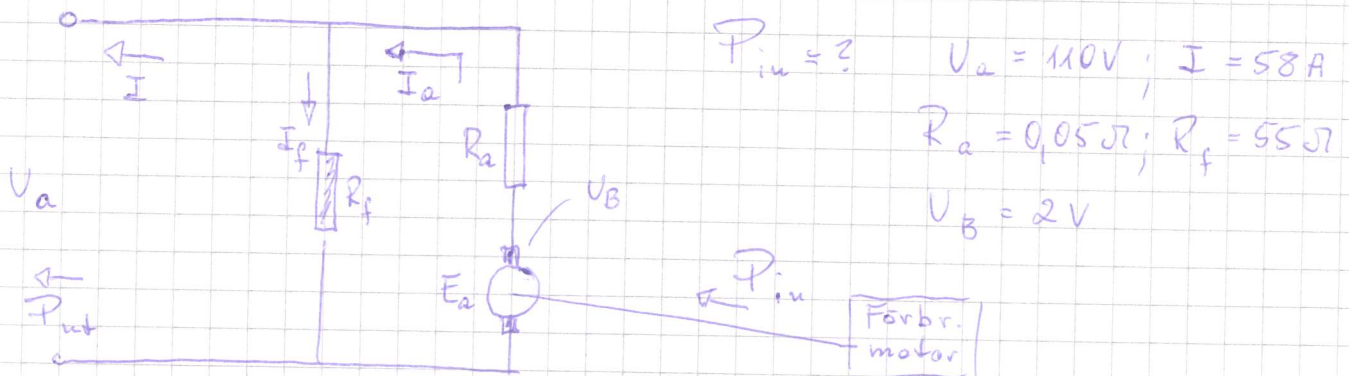g.g*

Förbränningsmotorns avgivna effekt = shuntgeneratorns tillförda effekt (P_{μ} -förlusterna försummas)

Sök P_{in} genom att summera alla effekter:

$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{P_{in}}} &= P_{ut} + P_f + P_{cu} + P_B = \\
 &= V_a I + \frac{V_a^2}{R_f} + R_a I_a^2 + U_B I_a = \\
 &= V_a I + \frac{V_a^2}{R_f} + R_a \left(I + \frac{V_a}{R_f} \right)^2 + U_B \left(I + \frac{V_a}{R_f} \right) = \\
 &= 110 \cdot 58 + \frac{110^2}{55} + 0,05 \left(58 + \frac{110}{55} \right)^2 + 2 \left(58 + \frac{110}{55} \right) = \\
 &= 6380 + 220 + 180 + 120 = 6900 \text{ W} = \underline{\underline{6,9 \text{ kW}}}
 \end{aligned}$$

9.10


LM - shuntmaskin.

9.10

$$U_a = 440 \text{ V} ; n_m = 1400 \text{ rpm} ; P_{in} = 9240 \text{ W}$$

$$R_f = 440 \Omega ; R_a = 0,9 \Omega ; U_B = 2 \text{ V}$$

$$n_g = ? ; I_{ag} = 20 \text{ A}$$

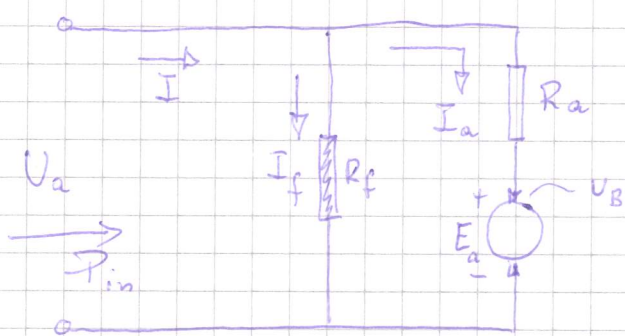

$$P_{in} = U_a I \Rightarrow I = \frac{9240}{440} = 21 \text{ A}$$

$$I_f = \frac{U_a}{R_f} = \frac{440}{440} = 1 \text{ A}$$

$$I_a = I - I_f = 20 \text{ A}$$

$$E_{am} = U_a - R_a I_a - U_B = 440 - 0,9 \cdot 20 - 2 = 420 \text{ V} \quad (n_m = 1400 \text{ rpm})$$

Vid generatordrift växlar I_a riktning, $I_{ag} = 20 \text{ A}$

$$E_{ag} = U_a + R_a I_a + U_B = 440 + 0,9 \cdot 20 + 2 = 460 \text{ V}$$

$$E_{am} = k \omega_m \phi_m$$

$$E_{ag} = k \omega_g \phi_g$$

$\phi_m = \phi_g$ då I_f oförändrad

$$\underline{n_g = \frac{E_{ag}}{E_{am}} n_m = \frac{460}{420} \cdot 1400 = \underline{\underline{1533 \text{ rpm}}}}$$