

Föreläsning 2


Grunderna i VHDL, ModelSim

Erik Agrell 2017-08-30

Innehåll:

 1. Simulering och syntes
2. VHDLs byggstenar
3. Parallell VHDL
4. Sekventiell VHDL

Bilder av E. Agrell, A. Linde, A. Crayvenn, S. Farinam



Arbetsgång i ModelSim

1. Skapa projektmapp
2. Starta ModelSim
3. Create Project, ange namn och mapp
4. New file, ange namn (samma som entiteten)
5. Dubbelklicka på filnamnet
6. Skriv (eller kopiera) VHDL-kod, spara 
7. Kompilera 
8. Felmeddelande? Debugga!
9. Simulera 
10. Markera rätt entitet, under "work"
11. Högerklicka signaler, Add Wave
12. Skriv kommandon: FORCE, RUN

Simuleringskommandon

Sätt x till 1 hela tiden:

```
force x 1
```

Sätt x först till 0, sedan till 1 efter 50 ns, till 0 igen efter 150ns, etc.:

```
force x 0 0ns, 1 50ns, 0 150ns, ...
```

Gör x periodisk med periodtiden 200ns (bra för klocksignaler):

```
force x ... -repeat 200ns
```

Simulera i 500ns:

```
run 500ns
```

(eller bara `run 500` eftersom `ns` är default)

Radera kurvorna och börja om från 0ns vid nästa `run` (som annars fortsätter föregående simulering):

```
restart -force
```

Licensproblem i ModelSim?

```
# vsim -gui
# Start time: 10:05:16 on Sep 02,2014
# ** FATAL ERROR: ModelSim PE Student Edition licensing failure
# due to one or more problems with the license key such as:
# - it is not found
# - it has expired
# - it is not for this user
# - it is not for this computer
# - it is not for this version of ModelSim PE Student Edition.
#
# Please go to http://www.model.com and download an updated copy
# of the ModelSim PE Student Edition.
# Error loading design

ModelSim>]
```

Orsaker och lösningar

Please go to <http://www.model.com> and download an updated copy of the ModelSim PE Student Edition.

Error loading design

Orsak 1: Giltig licens saknas

Lösning:

- Beställ en gratislicens i samband med installationen och lägg filen på rätt ställe

ModelSim PE Student Edition - License Request

Please complete the form below to have a license file emailed to you.

First Name *	Last Name *
Email *	Phone * (No Dashes or)
Email (Please Re-enter your email) *	
Address *	Address 2

Please verify your email is correct, as it will be emailed to you.


Orsak 2: MentorGraphics tror att du försöker köra två ModelSim på samma licens

Lösningar:

- Avsluta alla andra ModelSim med samma licens
- Om det inte hjälper: Stäng av internet (behövs t.ex. om ModelSim nyligen kraschade)

 2. VHDLs byggstenar

- Entiteten beskriver kopplingen till omgivningen
- Arkitekturen beskriver funktionen
- Entiteter och arkitekturer har namn (identifierare)



VHDL-komponent

Vi återvänder till exemplet med och-grinden:

```
-- Simple AND gate
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity and_gate is port (
    x,y: in std_logic;
    f: out std_logic);
end entity;

architecture arch of and_gate is
begin
    f <= (x and y);
end architecture;
```

kommentar
bibliotek

entitet

arkitektur



Namn i VHDL-kod

- **Namn** består av bokstäver, siffror och understreck. Måste börja med bokstav.
- Ingen skillnad mellan stora och små bokstäver
- Två bindestreck (--) betyder att resten av raden är **kommentar**
- Använd inte åäö, inte ens i kommentarer
- Inga mellanslag i filnamn eller sökvägar (path)
- Undvik mycket långa sökvägar

Bibliotek

Ger tillgång till inbyggda definitioner och funktioner

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

Entitet

Definierar gränssnittet: in- och utsignaler

```
entity and_gate is port (  
    x,y: in std_logic;  
    f: out std_logic);  
end entity;
```

Entitetens syntax


```
entity <komponentnamn> is port (  
    <signalnamn>: <riktning> <datatyp>;  
    ...  
    <signalnamn>: <riktning> <datatyp>);  
end entity;
```

*Obs parentesens
placering!*

- **Riktning** kan vara **in**, **out** eller **buffer**.
- **Datatyp** kan vara **std_logic** eller **std_logic_vector** (Även **bit**, **boolean** och **integer** förekommer.)

in, out och buffer

 - **in** är en ingång. Den kan *inte* tilldelas värden i arkitekturen.
- **out** är en utgång. Dess värde kan *inte* läsas i arkitekturen.
- **buffer** är en utgång som är kopplad till ett minneselement. Dess värde *kan* läsas i arkitekturen.



std_logic

Datatypen `std_logic` kan anta följande värden i simulering:

'U' - Uninitialized,	'X' - Forcing Unknown,
'0' - Forcing 0 ,	'1' - Forcing 1 ,
'Z' - High Impedance ,	'W' - Weak Unknown
'L' - Weak 0	'H' - Weak '1'
'-' - Don't care	

Bra att känna till att de finns – men vi behöver egentligen bara 0, 1 och U

Arkitektur

Beskriver den interna funktionen

```
architecture arch of and_gate is
begin
  f <= (x and y);
end architecture;
```

Arkitektursyntax

```
architecture <arkitekturnamn> of <komponentnamn> is
  signal <signal_namn>: <datatyp>;
  ...
begin
  ...
end architecture;
```

Arkitekturnamnet är inte viktigt – syns inte utåt

Samma som entitetens namn

*Alla satser här exekveras samtidigt!
Ordningen spelar ingen roll.*

Filhuvud


```
-----  
-- Company:           Company X  
-- Engineer:          Alexander Scott Crayvenn  
-- Create Date:       19:38:20 03/30/2009  
-- Design Name:       NOR.vhd  
-- Module Name:       nor - structure  
-- Project Name:      Exempel  
-- Target Devices:    Cyclone II  
  
-- Tool versions:     Quartus II, ModelSim PE 6.5  
-- Description:       Synthesizable model for  
--                   an nor gate  
-- Errors:            None  
-- Additional Comments:  
-----
```

Konventioner

- En filkatalog innehåller **ett** projekt
- Ett projekt kan innehålla **flera** VHDL-filer
- En VHDL-fil innehåller **en** entitet (en komponent)
- En VHDL-fil har **samma namn** som sin entitet


Viktigt!

Olika sorters VHDL-kod

 

Sorterna kan kombineras i samma komponent

 
Kombination av parallell och sekventiell VHDL



- Alla satser och processer i **architecture** exekveras samtidigt (parallellt)

 
3. Parallell VHDL

Det tidigare AND-exemplet är parallell VHDL (ingen process):



```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity and_gate is port (  
    x,y: in std_logic;  
    f: out std_logic);  
end entity;  
  
architecture arch of and_gate is  
begin  
    f <= (x and y);  
end architecture;
```

Exempel med interna signaler

 


Interna signaler

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity AOI is port (  
    A,B,C,D: in std_logic;  
    Ut: out std_logic);  
end entity;
```

 
```
architecture rtl of AOI is  
    signal AB,CD,G: std_logic;  
begin  
    AB <= A and B;  
    CD <= C and D;  
    G <= AB or CD;  
    Ut <= not G;  
end architecture;
```



Man kan
deklarerar flera
signaler på
samma rad

Finns endast
inuti arkitekturen


Två sätt att realisera en multiplexer

 

Bibliotek och entitet:

```
-- F2: multiplexer
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux is port (
  a_in, b_in, c_in, d_in: in std_logic;
  s0, s1: in std_logic;
  y_ut: out std_logic);
end entity;
```

 

Metod 1: Grindnivå

Signaltildelning med tilldelningsoperatorn <= och logiska operatorer:

```
architecture arch of mux is
begin
  y_ut <= (a_in and not s1 and not s0) or
          (b_in and not s1 and s0) or
          (c_in and s1 and not s0) or
          (d_in and s1 and s0);
end architecture;
```

Vektorer

- I stället för en lista av `std_logic`, är det bekvämt att använda vektorer
- Deklareras med `std_logic_vector(... downto 0)` $\Rightarrow$ MSB först
- Enkla citattecken för bitar ('0', '1') och dubbla för vektorer ("0000").
OBS: Typografiska citattecken ('0', "00") funkar inte. Varning för att kopiera kod från "smarta" ordbehandlare!
- En tilldelning kan gälla en hel vektor:

```
f <= "11111110"  
f <= x"FE"
```

eller delar av den:

```
f(0) <= '1'  
f(2 downto 0) <= "010"
```

Metod 2: WITH

```
architecture arch of mux is  
  signal s: std_logic_vector(1 downto 0);  
begin  
  s <= s1 & s0; --> &: konkatenering  
  with s select  
    y_ut <= a_in when "00",  
           b_in when "01",  
           c_in when "10",  
           d_in when "11";  
end architecture;
```

with...select:
s jämförs med
flera värden

Koden ovan innehåller
ett vanligt fel. Vilket?



Demo




Rättad kod

```
architecture arch of mux is
    signal s: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    s <= s1 & s0;
    with s select
        y_ut <= a_in when "00",
               b_in when "01",
               c_in when "10",
               d_in when others;
end architecture;
```

Vi använder **others** i stället för "11" för att täcka alla alternativ

4. Sekventiell VHDL

 

- Inom varje process exekveras satserna sekventiellt

När exekveras en process?

- I **syntes** (hårdvara) är komponenterna påslagna **hela tiden** och anpassar utsignaler efter insignaler
- I **simulering** är det omöjligt att exekvera hela tiden. Man vill exekvera en process **när det behövs** och inte annars.

⇒ Användaren behöver tala om för simulatorn när det är dags att exekvera processen


Syntaxen för en process

```
[process_namn:] process (sensitivitetslista)
<variabel namn :data_typ {:= initial_värde;}
begin
<sekventiella satser>
end process [process_namn];
```

- I processens **sensitivitetslista** ingår de signaler som skall påverka processens igångsättning **vid simulering**
- Sensitivitetslistan ignoreras **vid syntes**


Process och sensitivitetslista

 En process simuleras då någon signal i sensitivitetslistan ändras



När signalerna i sensitivitetslistan är oförändrade, simuleras inte processen. Utsignalerna ligger kvar oförändrade.

Två sekventiella sätt att realisera MUXen

 

Metod 3: IF

Vi kan använda samma bibliotek och entitet som förut

```
architecture arch of mux is
begin
  process(a_in, b_in, c_in, d_in, s0, s1)
    variable s: std_logic_vector(1 downto 0);
  begin
    s := s1 & s0;
    if s = "00" then
      y_ut <= a_in;
    elsif s = "01" then
      y_ut <= b_in;
    elsif s = "10" then
      y_ut <= c_in;
    else
      y_ut <= d_in;
    end if;
  end process;
end architecture;
```

Sensitivitetslista (pointing to the process parameters)

Variabel (pointing to the variable declaration)

if-sats (pointing to the if-elsif-else block)

Syntaxen för en if-sats

```
if villkor then uttryck;
  else if nytt villkor
    then något annat;
  else nytt uttryck;
end if;
```

- Varje **if** avslutas med **end if**
- **else if** kan sammanskrivas som **elsif**
- **if**-satser är sekventiella och **får inte placeras i den parallella delen** av VHDL-koden

Signaler och variabler

Signaler

- deklareras i den parallella delen
- används både i parallella och sekventiella delen
- tilldelas med `<=`
- *i parallell kod*: uppdateras hela tiden
- *i sekventiell kod*: uppdateras **först då processen avslutas**
- I hårdvara realiserar signaler som **ledning**

Variabler

- deklareras i den sekventiella delen (process)
- används i den sekventiella delen
- tilldelas med `:=`
- uppdateras när den tilldelas värde
- existerar inte utanför processen
- I hårdvara realiserar variabler som **register**

Metod 4: CASE

```
architecture arch of mux is
begin
  process(a_in, b_in, c_in, d_in, s0, s1)
    variable s: std_logic_vector(1 downto 0);
  begin
    s := s1 & s0;
    case s is
      when "00" =>
        y_ut <= a_in;
      when "01" =>
        y_ut <= b_in;
      when "10" =>
        y_ut <= c_in;
      when others =>
        y_ut <= d_in;
    end case;
  end process;
end architecture;
```

} **case-sats**

Syntaxen för en case-sats

case är den sekventiella motsvarigheten till **with**

```
CASE selectorSignal IS
  WHEN value1 =>
    sequential code;
  WHEN value1 =>
    sequential code;
  [WHEN value2 =>
    sequential code;]
  [WHEN others =>
    sequential code;]
END CASE [Case label];
```

Om **when**-satserna inte täcker alla möjliga värden för selectorSignal använder vi **others**

Alla **when**-satser i samma **case** har samma prioritet

Exekvering i en process

- Inom varje process exekveras koden sekventiellt
- Endast den **sista** tilldelningen av varje **signal** i en process räknas
- Använd **variabler** i processer och tilldela motsvarande signal ett värde på slutet ("skuggvariabler")

Exempel: NAND

```
architecture arch of nand_gate is
begin
  process(x,y)
  begin
    f <= x and y;
    f <= not f;
  end process;
end architecture;
```

Vi vill invertera resultatet. *Varför fungerar inte detta?*

Svar: f har här samma värde som när processen startade – oavsett vad som hände tidigare i processen!

Rättad kod

```
architecture arch of nand_gate is
begin
  process(x,y)
  variable z: std_logic;
  begin
    z := x and y;
    f <= not z;
  end process;
end architecture;
```


z är en variabel, ingen signal

Signalen f tilldelas endast en gång. *OK!*

Fast det finns minst två enklare sätt att realisera en NAND-grind

Koppla ihop utgångar?

 Exempel: Om man bygger elektronik i hårdvara, är det OK att kombinera kretsar så här?



- Man kopplar inte ihop utgångarna från två kretsar!
- Det gäller i **VHDL också**: två satser/processer får inte ha samma utsignaler.

Sammanfattning

Parallell VHDL:

- I architecture, utanför processer
- All kod exekveras samtidigt, ordningen är oväsentlig
- Viktigast är att kunna tilldelningar ($\leq$)

Sekventiell VHDL:

- Sker i processer
- Allt exekveras sekventiellt inom processer – om man använder variabler
- Alla processer exekveras samtidigt

Läs & lös

Läs:

- Lab-PM: inledning och kapitel 1
- Kretskonstruktion med VHDL: avsnitt 1–3.4 och 10.1–10.3

Lös:

- Simulera en **XOR**-grind i ModelSim genom att följa arbetsgången på bild 3 och modifiera koden på bild 20.
- Inlämningsuppgift 1 (deadline 8 sept)
- Lab-förberedelseuppgift 1.1

Anmälan till labgrupper öppnar idag kl 13:00 i Pingpong