

## ***Föreläsning 8***

### ***Tillståndsmaskiner och seriell transmission***

Erik Agrell 2017-09-13

Innehåll:

1. SAR-omvandlaren, forts.
2. Sample-and-hold
3. Seriell transmission
4. Mer om tillståndsmaskiner
5. Synkronisering av asynkron insignal

Bilder av E. Agrell och A. Linde

### ***1. SAR-omvandlaren, forts.***

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ADC is port(
  clk50, reset: in std_logic;
  D: in std_logic;    -- input from comparator: higher or lower?
  Q: out std_logic_vector(3 downto 0)); -- parallel output
end entity;

architecture state_machine of ADC is
  type StateType is (U, IDLE, SAR3, SAR2, SAR1, SAR0, STOP); -- list of states
  signal state: StateType;


begin
  process(clk50, reset)
  begin
    ...
  end process;
end architecture;
```

} *se nästa sida*

```

begin
  process(clk50,reset)
  begin
    if reset='1' then
      state <= IDLE;
    elsif rising_edge(clk50) then
      case state is
        when IDLE =>
          Q <= "1000"; -- half of the maximum value
          state <= SAR3;
        when SAR3 =>
          Q(3) <= D; -- MSB
          Q(2) <= '1';
          state <= SAR2;
        when SAR2 =>
          Q(2) <= D;
          Q(1) <= '1';
          state <= SAR1;
        when SAR1 =>
          Q(1) <= D;
          Q(0) <= '1';
          state <= SAR0;
        when SAR0 =>
          Q(0) <= D;
          state <= U;
        when others => -- STOP state
          -- nothing
      end case;
    end if;
  end process;

```

 

## Simulering av SARen

Vi kan inte simulera hela A/D-omvandlaren i ModelSim, eftersom den innehåller både digital och analog elektronik.

Antag att  $V_{in}$  är lika med maxspänningen. Då ger komparatorn  $D = 1$  varje gång.

Exempel på do-fil:

```


# standard header:
vsim work.ADC
view wave
add wave *
#restart -force

# simulation commands:
force clk50 0 0ns, 1 10ns -repeat 20ns
force reset 0 0ns, 1 10ns, 0 30ns
# assume analog input is maximum:
force D 1


run 150ns

```

Demo

 

 Gissningarna är i tur och ordning 8, 12, 14, 15



Efter A/D-omvandling är Q = 1111


## Tips för praktiskt användbar A/D

- ① Återvänd till IDLE efter STOP
  - annars blir det bara en enda konvertering
- ② SAREn behöver två periodiska triggsignaler
  - en långsam som sätter igång A/D-konverteringen av ett sampel och en snabbare som skiftar tillståndsmaskinen ett steg
- ③ Trigga SAREn långsammare än i exemplet
  - annars hinner inte D/A-omvandlaren konvergera, se nästa bild
- ④ Använd fler bitar än i exemplet
  - annars blir signalkvaliteten dålig

Har detta med lab 3 att göra?



## D/A-omvandlarens snabbhet

 


*Vad innebär detta för SAR-omvandlaren?*

## A/D-omvandlarens snabbhet

- D/A-omvandlaren behöver ca 150 ns
- En  $n$ -bitars A/D-omvandlare enligt SAR-principen behöver därför ca  $n \cdot 150$  ns
- Detta ger en övre gräns för frekvensen hos SAR-kretsens triggssignaler
- En 50 MHz-oscillator (20 ns mellan pulserna) är alldeles för snabb

 
## 2. Sample-and-hold

En sample-and-hold (S/H) krets "fryser" en analog spänning en stund.



[Bengtsson: Elektriska mätsystem och mätmetoder, 2012]


## Principen för sample-and-hold

 


- $V_{SH}$  är alltid lika med  $V_+$  (spänningsföljare)
- När styrsignalen är hög, är  $V_+$  lika med  $V$ , och kondensatorn laddas ("sample")
- När styrsignalen är låg, behåller kondensatorn spänningen  $V_+$  ("hold")

När har man nytta av en S/H-krets?

 Svar: Exempelvis vid A/D-omvandling.  
A/Dn behöver en stabil insignal.




### 3. Seriell transmission

 
 
## RS-232-standarden


- Standardiserat protokoll för seriell datakommunikation
- Definierades 1962
- Föregångaren till USB




- 9-polig standardkontakt
- Logisk 0 motsvarar hög spänning och 1 är låg
- För varje byte (8 databitar) skickas 1 start- och 1 stoppbit
- LSB skickas först
- Flexibla nivåer: från 3 till 15 V för 0 och från -15 till -3 V för 1
- Flexibel datahastighet
 
## Logiska och elektriska nivåer

- Logisk nivå (0 eller 1), syns i ModelSim:




 - Elektrisk nivå (spänning), syns på oscilloskop:




Blanda inte ihop dem!

## Start- och stoppbitar enligt RS-232

 

Alltid positiv flank mellan stopp- och startbit  
⇒ underlättar synkronisering


## Kombination av A/D och seriell transmission

 

Lab 3

Lab 1


## Upprepad A/D-omvandling

 

## 4. Mer om tillståndsmaskiner


Det finns två typer av tillståndsmaskiner. Exempel (från F7 bild 23):

Mealy

 

in: 00001111  
ut: 01011010

Moore

 


in: 00001111  
ut: 01011010

De båda typerna realiserar samma funktion (invertera varannan bit)

 
## Principschema, Mealy

*Mealy:* utsignalerna beror på **tillståndet** och **insignalerna**


 
## Principschema, Moore

*Moore:* utsignalerna beror endast på **tillståndet**




- Moore-typen kräver ofta fler tillstånd än Mealy.
- Mealy-typen finns i två varianter, synkron och asynkron. I den här kursen använder vi synkron Mealy.

## Mönsterigenkänning


- Mönsterigenkänning innebär att leta efter ett visst mönster i en insignal
- *Problem:* En synkron krets skall konstrueras för att söka efter sekvensen "010" i en insignal. Varje gång detta inträffar skall utsignalen vara 1, annars noll.

In: 00010011010101  
Ut: 00001000001010

 

 
## 5. Synkronisering av asynkron insignal

I mötet mellan asynkront och synkront kan konstiga saker hända...




## Språng i verkligheten

 
 
## Risk 1: metastabilitet



Digitala signaler kan i hårdvara inte hoppa momentant mellan '0' och '1'.

- Antag att insignalen D till vippan slår om långsamt i förhållande till klockan C, och att C slår om precis när D är vid  $V_{DD}/2$ .
- Då låser sig vippan vid ett mellanläge. Efter en tid slår vippan om till antingen '0' eller '1'.
- Fenomenet kallas **metastabilitet**



Metastabilitet uppstår när vippans ingång ändras nära klockans flank

  
- vippan hamnar i ett nästan stabilt (d.v.s "metastabilt") tillstånd – varken 0 eller 1
- den kan stanna i detta tillstånd obegränsat länge
- osannolikt men inte omöjligt



Hur det kan se ut på ett oscilloskop  
när metastabilitet uppträder

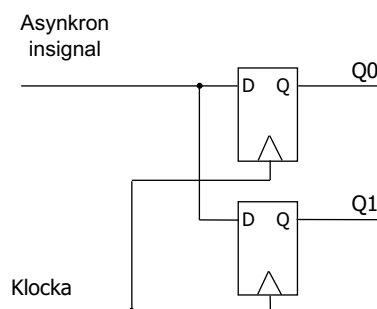
## Asynkron insignal till två vippor

Ännu värre kan det bli om samma asynkrona insignal går till två vippor



Här förväntar man sig att  $Q0=Q1$  alltid, eller hur?


## Risk 2: Otillåtet tillstånd

 


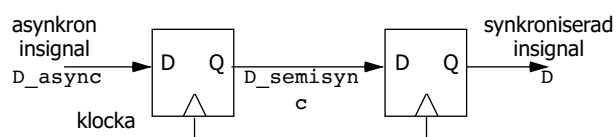
## Synkronisering av asynkron ingång

- Risken för metastabilitet och förbjudna tillstånd kan aldrig elimineras helt, men den kan minskas radikalt
  - Använd långsammare systemklocka, vilket ger vippan mer tid för att nå ett stabilt tillstånd
  - Använd snabbast möjliga logikteknologi
  - Klocka den asynkrona signalen, gärna två gånger

```
process(clk50)
begin
  if rising_edge(clk50) then
    D_semisync <= D_async;
    D <= D_semisync;
  end if;
end process;
```



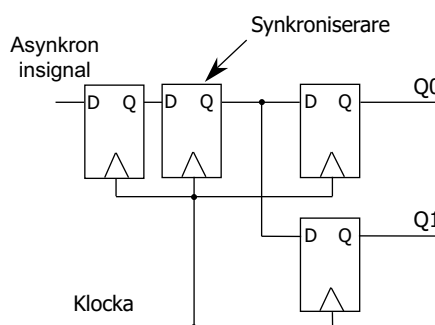 - **Aldrig** låta asynkrona insignaler att vara kopplade till mer än en vippa
  - synkronisera så snart som möjligt och behandla därefter signalen som synkron



## Läs & lös

### Läs:

- Bengtsson avsnitt 4.4 (sample-and-hold)
- "Kretskonstruktion med VHDL", avsnitt 8
- Lab-PM avsnitt 3

### Lös:

- Använd en slumpmässig sekvens med 10 bitar som insignal till tillståndsmaskinerna på bild 25 och verifiera att de ger samma utsignal
- Förberedelseuppgifter till Lab 3 (jippi, SAR!)
- Inlämningsuppgift 2
- Förbeberedelse till Lab 4: uppg 4.1–4.3, 4.6

Nästa föreläsning:  
22 sept i J121